

DE1 - Quadro elettronico per il comando di un motore monofase.

COMPONENTI LA CUI CONOSCENZA E' UTILE AL BUON FUNZIONAMENTO DEL QUADRO

LED

- DS1 - Segnala che il microprocessore è alimentato (Led Verde).
- DS2 - Cancellò in fase di chiusura.
- DS3 - Cancellò in fase di apertura.
- DS4 - Segnala la presenza delle tensioni di 12 e 24V nel circuito secondario (Led Giallo).
- DS5 - Non è montato.
- DS6 - Segnala il contatto dato dalle sicurezze (es. costole mobili).
- DS7 - Segnala il contatto dato dalle fotocellule.
- DS8 - Segnala il contatto dato dal pulsante di apertura.
- DS9 - Segnala il contatto dato dal pulsante di chiusura.
- DS10 - Segnala il contatto dato dal finecorsa apertura.
- DS11 - Segnala il contatto dato dal finecorsa chiusura.
- DS12 - Segnala il contatto dato dal pulsante di impulso singolo.
- DS13 - Segnala il contatto dato dal pulsante di stop.

TRIMMER

- R1 => Varia il tempo di attesa prima di avere la chiusura automatica.
- R2 => Varia il tempo di funzionamento.

PONTICELLI

- W1 - Se aperto alimenta L-L ad intermittenza, se chiuso alimenta L-L con continuità.
- W2 - Se aperto non abilita il Timer di chiusura automatica.
- W3 - Se aperto il lampeggiatore e il motore sono alimentati contemporaneamente.
Se chiuso il lampeggiatore parte 3 secondi prima del motore.

RELE'

- K1 - Relè di potenza che abilita il motore 1.
- K2 - Relè di potenza che abilita il motore 2.
- K3 - Relè comune dei relè di potenza.
- K4 - Relè di comando per la serratura elettrica.
- K5 - Relè di consenso al funzionamento.

MORSETTIERA J1

- Alimenta, tramite una schedina optional, una lampada di cortesia per 3 minuti.
- Diodo verde su schedina segnala che la schedina è alimentata.
- Diodo rosso su schedina segnala l'abilitazione del relè per la luce del box.

MORSETTIERA J2

F-N=> Alimentazione 220V.

M1 => Motore Monofase

$\perp$ => Morsetto di terra

L-L=> Uscita di alimentazione per un lampeggiatore elettronico 220V.

MORSETTIERA J3

8 => Comune.

B => Contatto costola mobile.

10 => Contatto fotocellule.

9 => Pulsante apre.

11 => Pulsante chiude.

4 => Contatto finecorsa fine apertura.

7 => Contatto finecorsa fine chiusura.

K => Contatto impulso singolo (es. pulsante semplice).

2 => Pulsante stop.

MORSETTIERA J4

A* => Comune di alimentazione.

D => Uscita 12V

SL => Alimentazione per led spia di cancello aperto.

1 => Alimentazione della serratura elettrica .

A => Alimentazione 24V per le fotocellule.

F1 => Fusibile 5A 250V.

F2 => Fusibile 2A 250V.

S1 => Microinterruttore di sicurezza sull'alimentazione.

COLLEGAMENTO PULSANTIERE O SELETTORI

In caso di due o più pulsantiere collegare in parallelo tra loro i comandi apre e chiude (morsetti 9 e 11) ed in serie tra loro i contatti di stop (morsetto 2).

N.B.: In caso di collegamento di due o più coppie di fotocellule collegare a tutti i trasmettitori e ricevitori l'alimentazione A*-A ed in serie fra loro i morsetti 8-10 (sulle fotocellule al posto del N°8 c'è il N°2).

Eventuali selettori a chiave vanno collegati fra i morsetti 8-9-11. Se non vengono previsti pulsanti di stop effettuare un ponte fra i morsetti 2 e 8.

FUNZIONAMENTO CON FOTOCELLULE

Le fotocellule (inserite come da figura) hanno la possibilità di interrompere il moto dell'automatismo sia in fase di apertura che di chiusura (con ripristino del moto a fine interposizione).

Vedi Norme UNI 8612 - punto 5.1.4.1 - punto 5.1.4.2.


In caso di guasto alle fotocellule, se si comanda l'apertura del cancello, non si avrà la segnalazione del lampeggiatore nè il moto dell'automazione.

COLLEGAMENTO LAMPEGGIATORE 220V

Collegare il lampeggiatore ai morsetti L-L e mantenere chiuso il ponticello W1.
Durante il movimento se intervengono le sicurezze il lampeggiatore continua a funzionare.

COLLEGAMENTO COSTOLE MOBILI

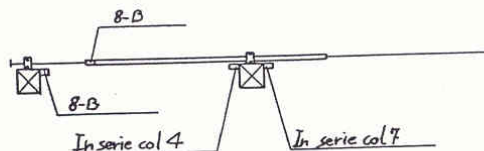Il collegamento delle costole mobili di sicurezza dipende dalla collocazione delle medesime sull'impianto stesso.
Come norma generale si colleghino le due costole presenti sulla colonna di fine apertura con i finecorsa come da disegno, la costola presente sull'anta scorrevole e quella presente sulla colonna di fine chiusura al morsetto B.



Le costole collegate ai finecorsa interromperanno permanentemente il moto.
Mentre quelle collegate al morsetto B fermeranno temporaneamente il moto per poi invertirlo.

MESSA A PUNTO DEL QUADRO

Una volta effettuati tutti i collegamenti come da schema è buona norma seguire il seguente metodo per prevenire eventuali errate manovre:

- A - Porre l'automatismo in condizioni di riposo e cioè con F1 e F2 non premuti e motoriduttore sbloccato.
- B - Verificare che premendo il pulsante di apertura (8-9) si ecciti il relè di potenza K1 e che il motore giri nel senso di apertura (eventualmente invertire i fili V e W lasciando inalterato il collegamento del filo U).
- C - Verificare che il moto di apertura cessi con il premere del finecorsa che ferma l'apertura, in caso contrario invertire il filo 4 con il filo 7.

N.B: E' OBBLIGATORIA LA MESSA A TERRA DELLA CENTRALINA (NORME CEI 61.1)

